

CREATE TRUTH TABLE OF AND & OR LOGIC GATES USING THREE INPUTS

TRUTH TABLE:

INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	AND	OR
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

MADE BY HASSAN QAMAR: